

Results for some problems in Gonzalez's book

2.11 $L = 18.9 \text{ nH}$, $C = 2.27 \text{ pF}$

2.12 series-C , shunt-L

$C = 2.04 \text{ pF}$, $L = 15.3 \text{ nH}$

2.22 a) $l_1 = 0.136 \lambda$, $l_2 = 0.209 \lambda$

b) $z_{01} = 64.5 \Omega$, $z_{02} = 62.5 \Omega$

c) for balanced stubs (o-c)

for part a) $\Rightarrow l_1(\text{balanced}) = 0.083 \lambda$

part b) $\Rightarrow z_{02}(\text{bal}) = 125 \Omega$

3.3. $G_T = 8.575 \text{ (9.33 dB)}$, $G_P = 9.487 \text{ (9.77 dB)}$

$G_A = 8.745 \text{ (9.42 dB)}$

$P_{AVS} = 0.25 \text{ W}$, $P_{IN} = 0.226 \text{ W}$, Φ



$P_L = 2.144 \text{ W}$, $P_{AVN} = 2.186 \text{ W}$

3.4 $G_T = 11.294 \text{ (10.53 dB)}$, $G_P = 22.145 \text{ (13.45 dB)}$


$G_A = 21.33 \text{ (13.29 dB)}$

3.7 a) $K = 1.284$, $\Delta = 0.386 \angle 134^\circ \Rightarrow$ unconditionally stable

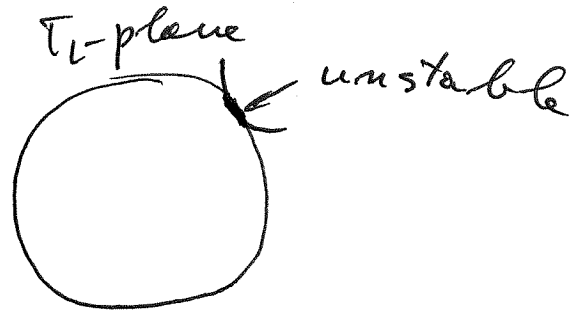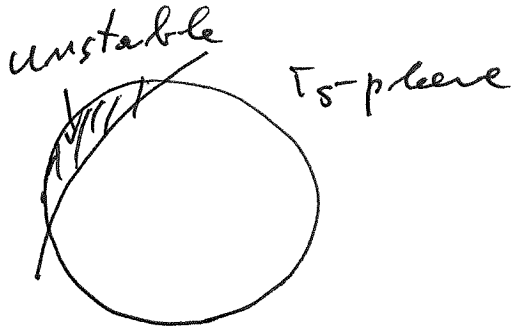b) $K = 0.909$, $\Delta = 0.402 \angle -65^\circ \Rightarrow$ potentially unst.



c) potentially unstable

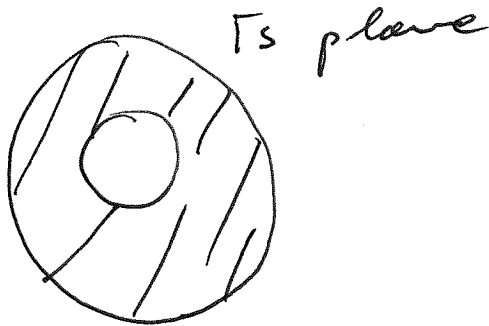

3.14 a) 12.5Ω in series on input

b) 50Ω in shunt on input

c) 50Ω in series on output

d) 4.7Ω in shunt on output

3.16.

